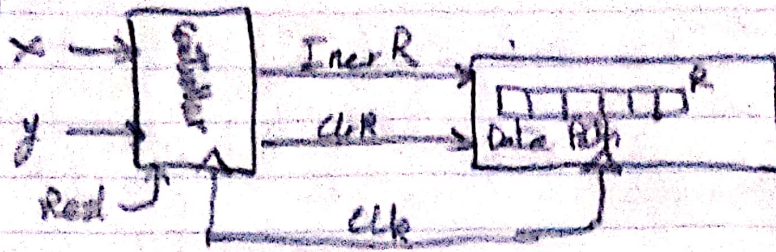



Alan Palayil

ECE 218 Homework 12

8.2) a)




b)

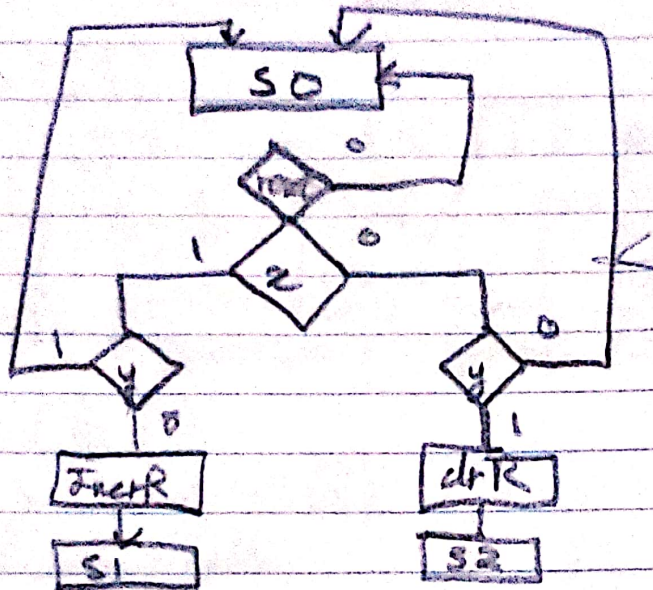

S0 : 00
S1 : 01
S2 : 10
S3 : 11

8.10)

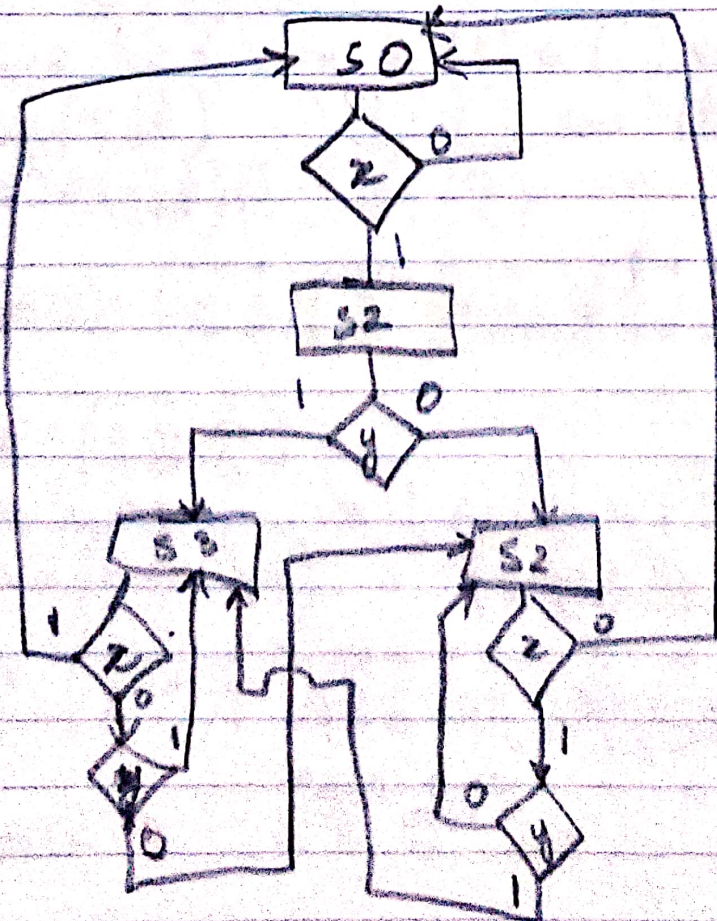

8.19) Multiplicand
1101

Multiplicator
1011

Multiplicand in A

Q₀ = 1 add B

First partial product

C	A	Q	P
0	00000		101
0	11011	10111	100

11011

Shift right CAB

Q₀ = 1 add B

Second partial product

0	01101	1011	011
1	11011		

01000

Shift right CAB

Q₀ = 1 add B

Third partial product

0	10100	01101	010
1	11011		

01111

Shift right CAB

Q₀ = 0 shift right

Q₀ = 1 add B

Fifth partial product

0	10111	10110	
0	01011		001
1	11011	11011	

00110

Shift right CAB

Final product in AB

AB = 10011 01101

= 26₁₀

0	10011	01101	000
---	-------	-------	-----

SP11: S: 00

S: 01

S: 10

S: 11

Inputs:

next = b'x

start = y

carry = z

Outputs:

next = F₄

start = F₃

carry = F₂

done = F₁

PS	Inputs	NS	Outputs
q ₁ q ₀	x y z	q ₁ q ₀	F ₁ F ₂ F ₃ F ₄
S ₀	0 0	0 0	1 x x x
	0 0	0 0	1 x x 0
	0 0	0 1	x x x 1
S ₁	0 1	0 0	1 x x x
	0 1	1 0	x x 1 x
S ₂	1 0	0 0	1 x x x
	1 0	0 0	1 0 x x
	1 0	0 0	1 1 x x
S ₃	1 1	x x	x x x x
	1 1	x x	x x x x

Design

$$F_1 = q_1' q_0' x$$

$$F_2 = q_1' q_0' x z$$

$$F_3 = q_1 q_0' x$$

$$F_4 = q_1' q_0 y$$

