

Alan Palayil

ECE 218

Assignment 3

3.2) a) $F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5)$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

$$F = x'y + xy'$$

d) $F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 5, 6, 7)$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1

$$F = y + z$$

3.7) b) $AD' + B'C'D + BCD' + BCD$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	1	0	1

$$F = AC' + C'D + AD' + BCD'$$

c) $AB'C + B'C'D + BCD + ACD' + A'B'C + A'BC'D$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
11	1	0	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

$$F = AC + CD + A'BD + A'B'D' + AB'D'$$

3.13) b) $ACD' + C'D + AB' + ABCD$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	1	1
10	1	1	1	1

Sum of Products:

$$F = AC + AB' + C'D$$

Product of sums:

$$F = (A' + C') \cdot (A' + B) \cdot (C + D')$$

$$c) (A' + B + D')(A' + B' + C')(A' + B' + C)(B' + C + D)$$

AB \ CD	00	01	11	10
01	1	1	1	1
01	1	0	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

§

Sum of Products:

$$F = A'C + A'B' + AB'D' + A'C'D'$$

Product of Sums:

$$F = (A + C')(A + B)(A' + B + D)(A' + C + D)$$

3.15) a) $F(A, B, C, D) = \Sigma(5, 6, 7, 12, 14, 15)$, $d = (3, 9, 11)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	x
01	0	1	1	1
11	0	x	0	x
10	1	0	1	1


$$F = CD' + A'BD + AB'C + AB'D'$$


d) $F(A, B, C, D) = \Sigma(4, 12, 7, 2, 10)$, $d = (0, 6, 8)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	x	0	1	0
01	1	0	x	1
11	x	0	1	0
10	1	0	0	0


$$F = C'D' + A'CD + A'BC + BCD$$

3.20) a) $CD(B+C)A + (BC' + DE')$

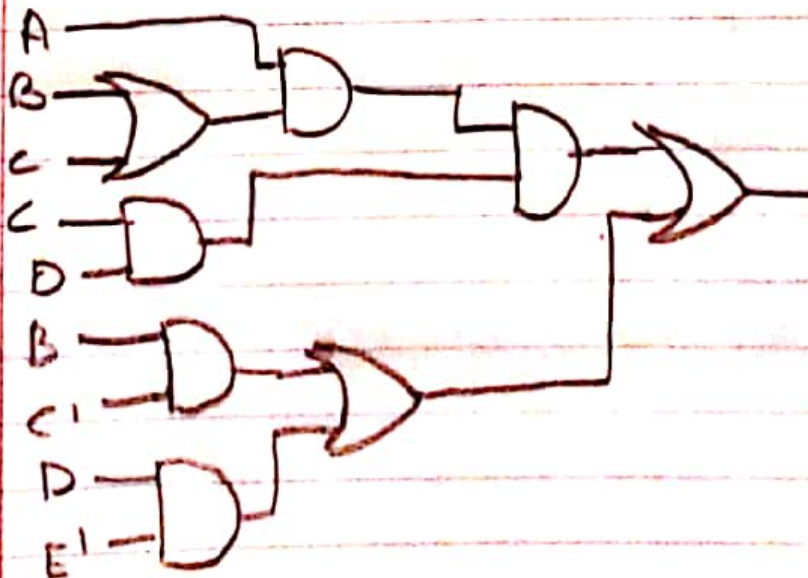


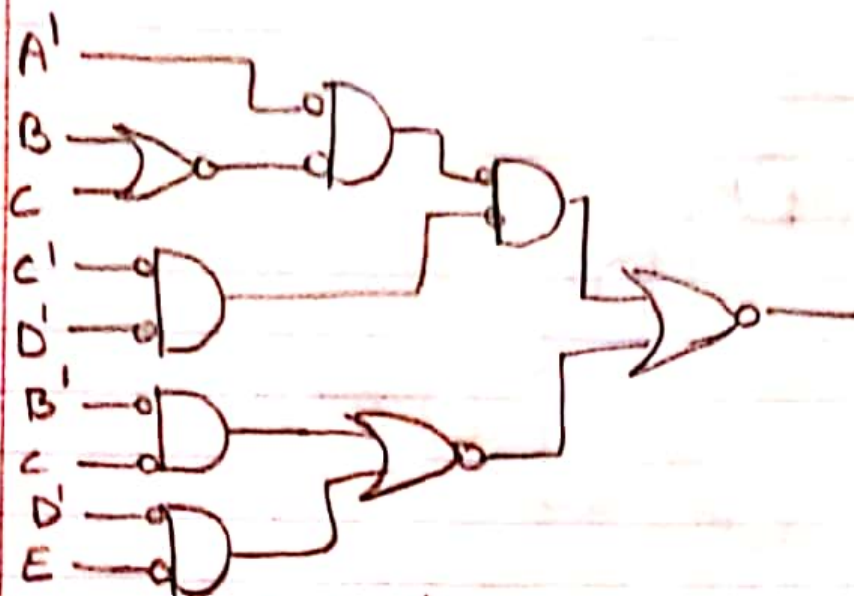


NOR circuit

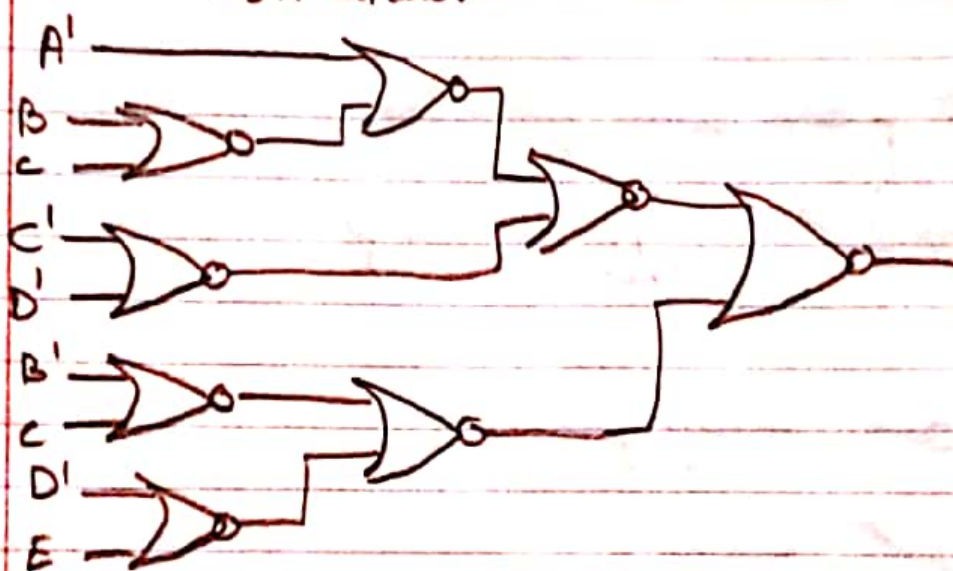


b) $CD(B+C)A + (BC' + DE')$

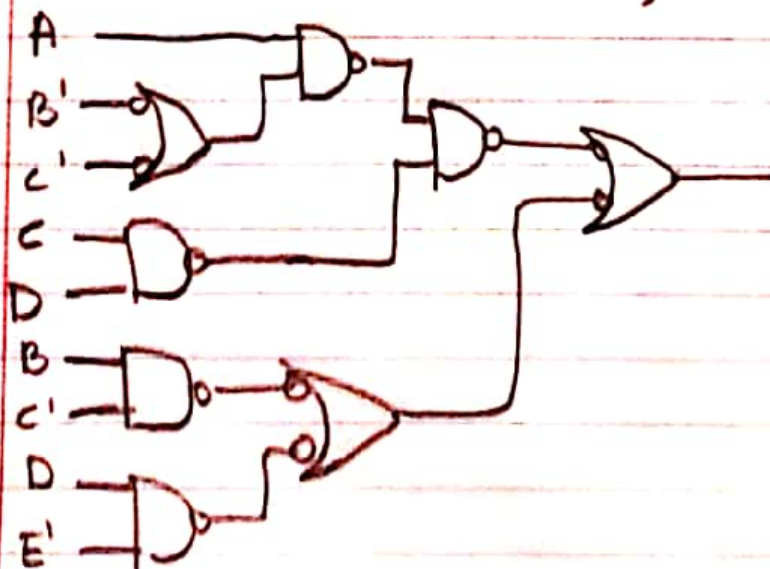

NAND Circuit

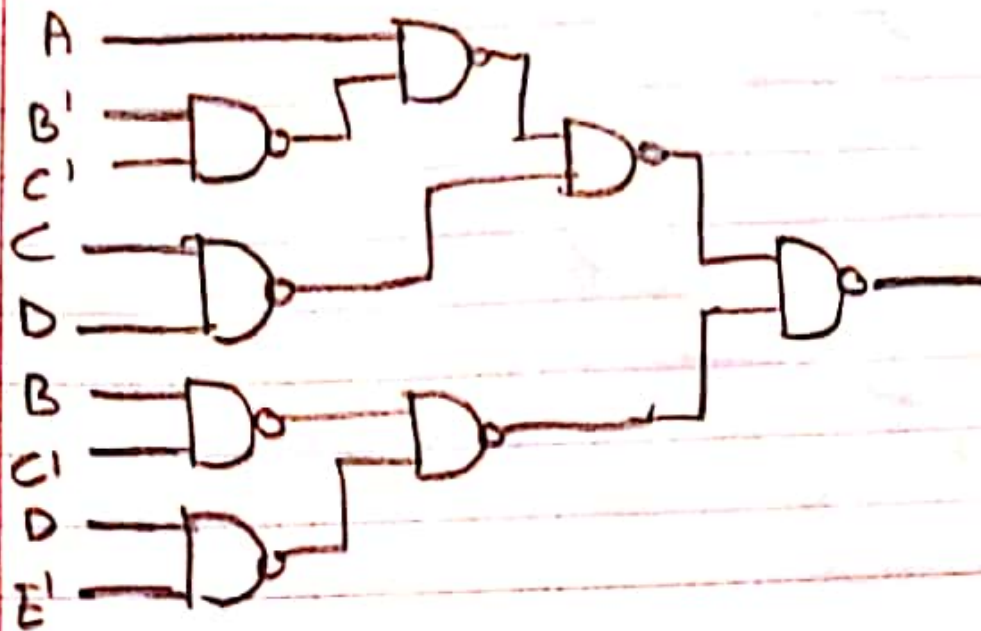

3.28) 3-bit odd parity generator

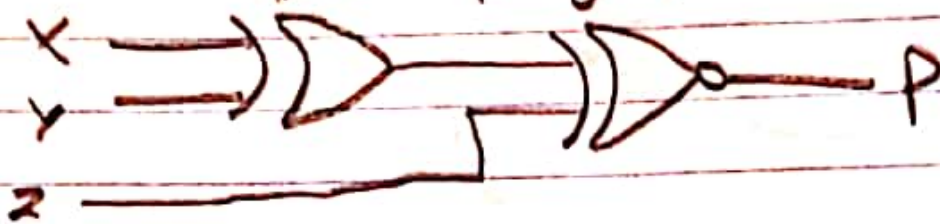

4-bit odd parity generator

